
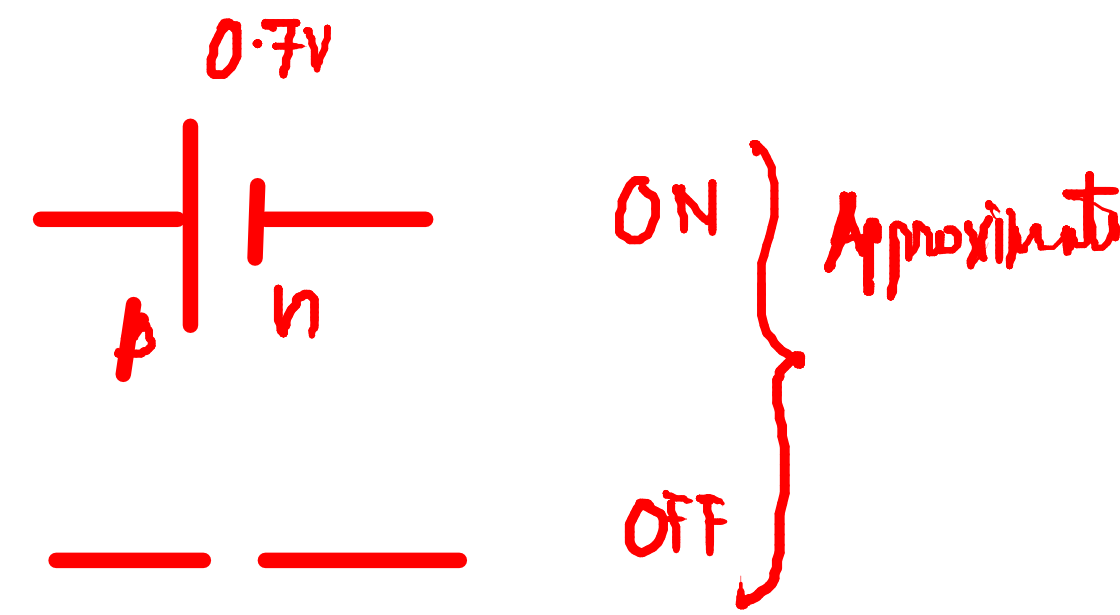
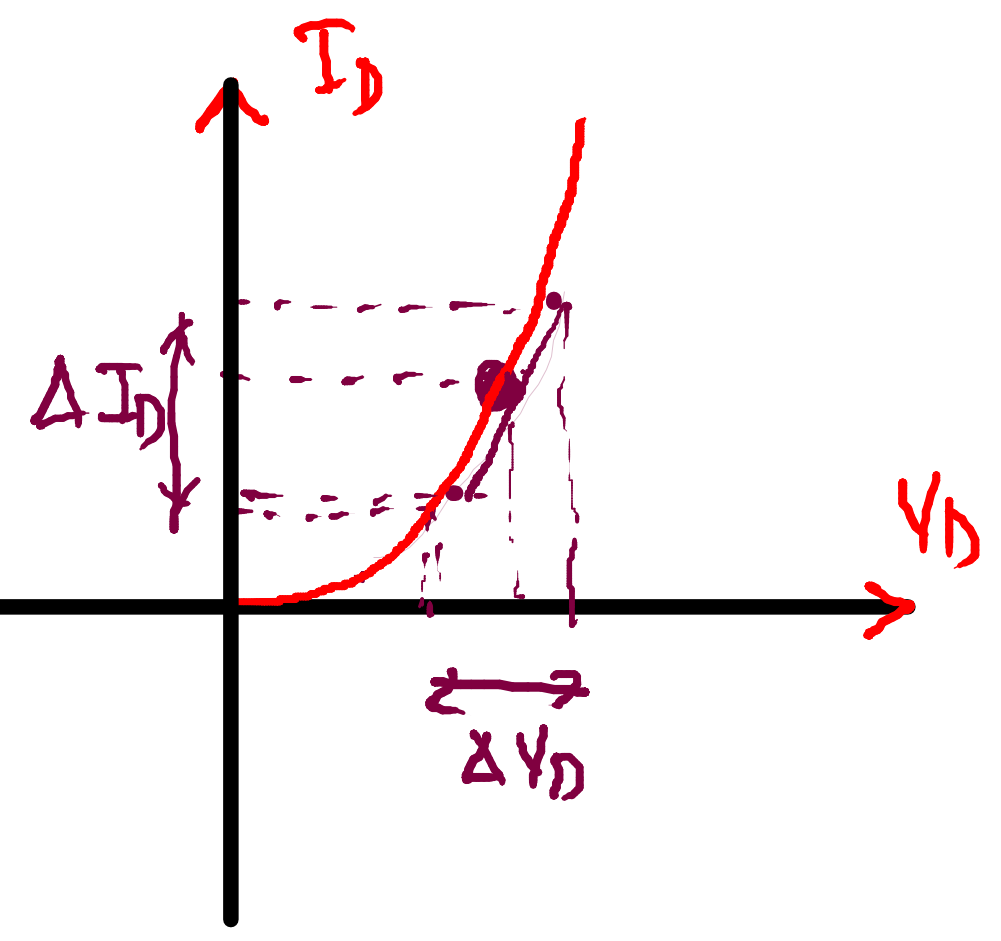
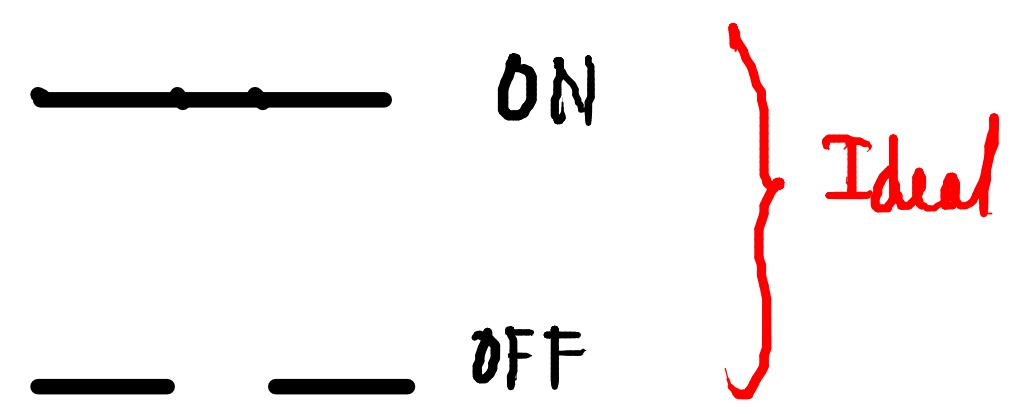


0.7V Si
 0.3V Ge
 1.12V GaAs

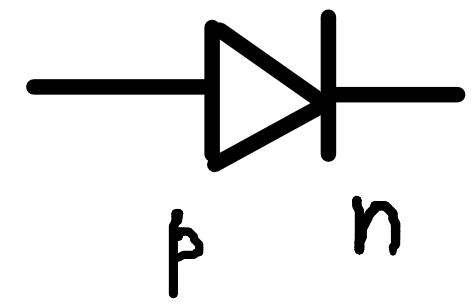

$$R_{Static} = \frac{V_D}{I_D}$$

$$R_{dynamic} = \frac{\Delta V_D}{\Delta I_D}$$

$$I_D = I_S \left[\exp \left(\frac{V_D}{\eta V_T} \right) - 1 \right] \rightarrow \left(\frac{I_D}{I_S} + 1 \right) = e^{V_D/\eta V_T}$$



$$\frac{\partial I_D}{\partial V_D} = \frac{I_S}{\eta V_T} e^{V_D/\eta V_T}$$

$$= \frac{I_S}{\eta V_T} \left(\frac{I_D}{I_S} + 1 \right)$$


$$r_{ac} = \left(\frac{I_D}{26\text{mV}} \right)^{-1}$$

$$r_{ac} = \frac{V_T}{I_D}$$

✓

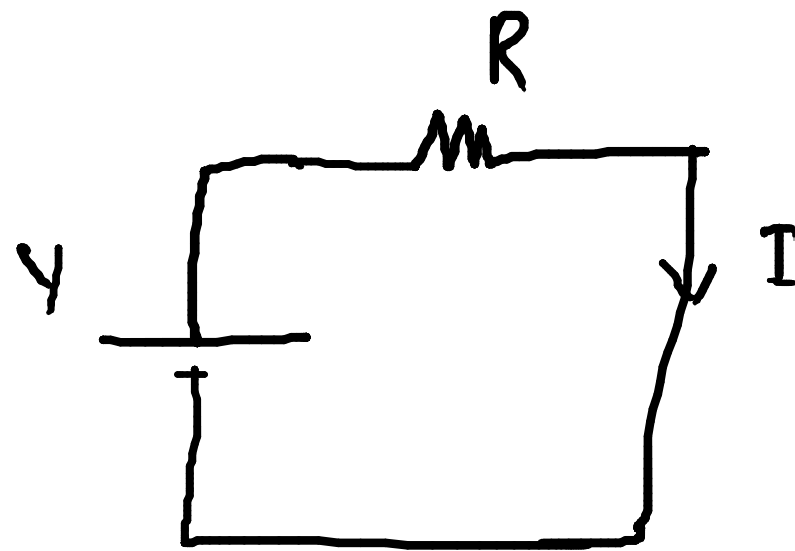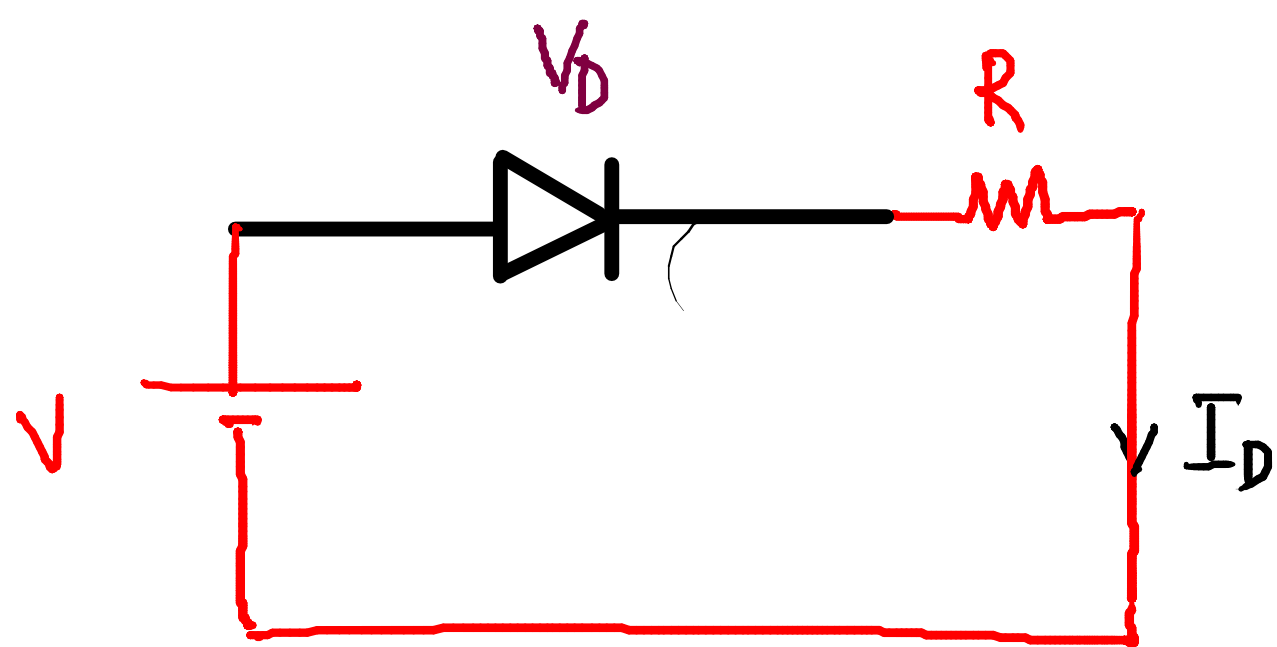


$$I = \frac{V}{R}$$

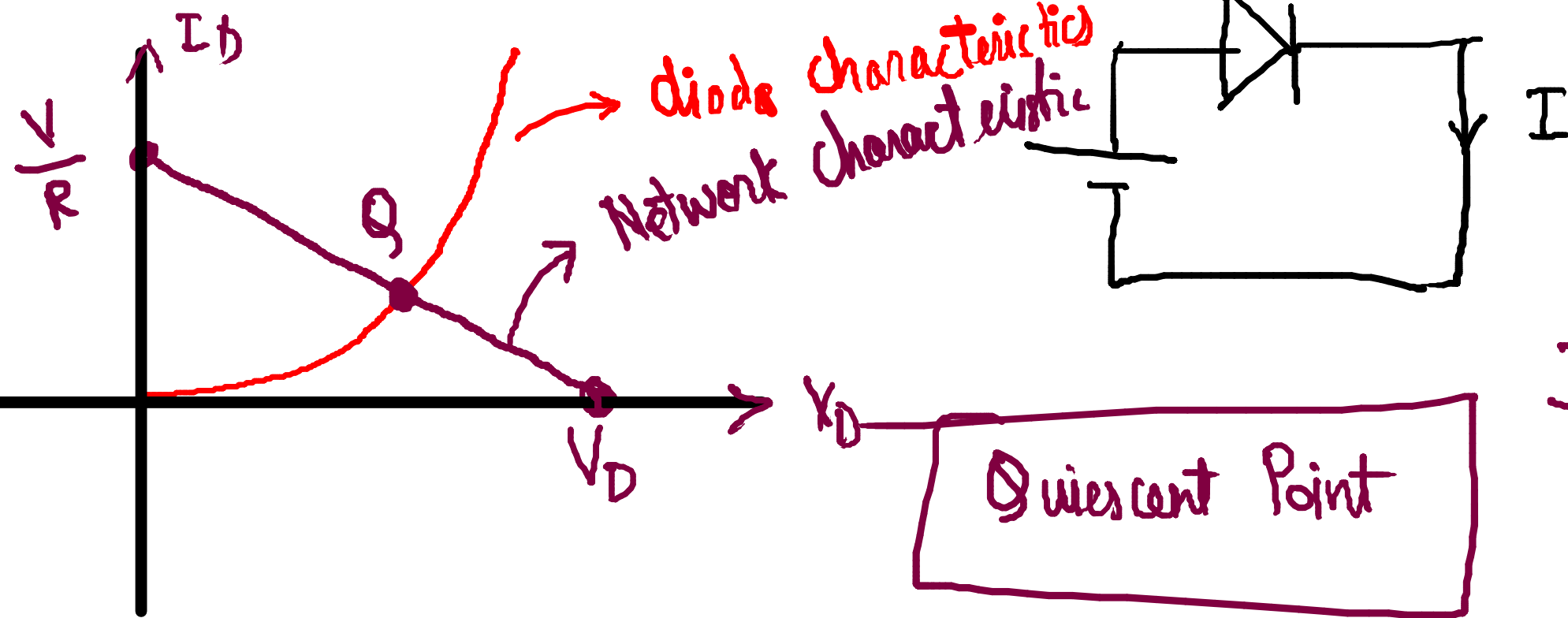


$$I_D = I_s \left[\exp\left(\frac{V_D}{nV_T}\right) - 1 \right]$$

$$I = \frac{V - V_D}{R}$$

eg

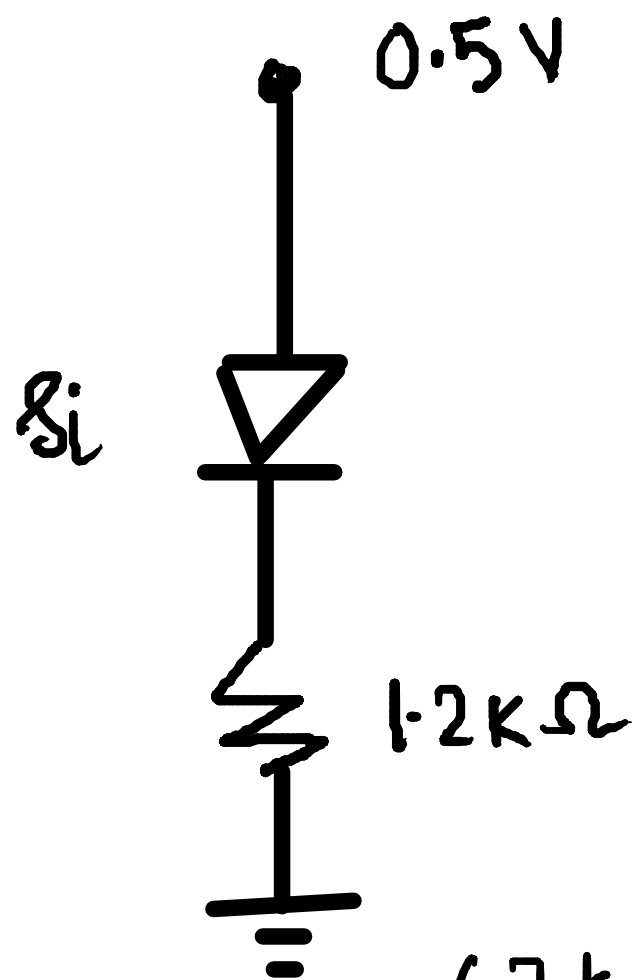


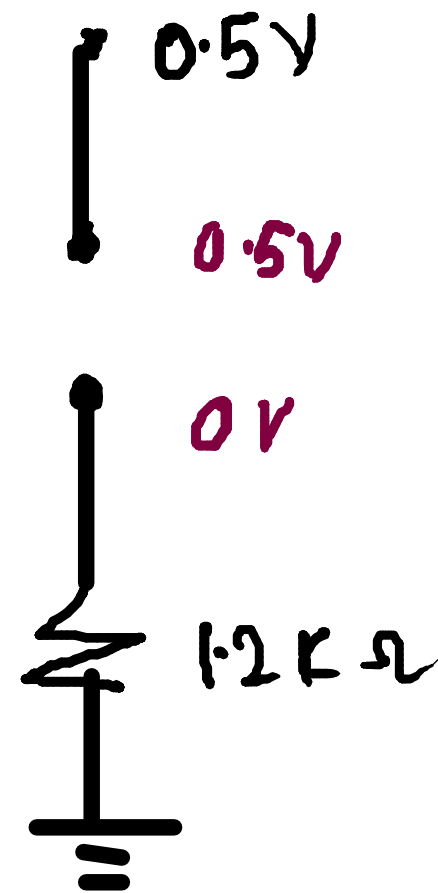Step 1: Determine the Status of the diode.




$$I_D = 0$$
$$V_D = 0.5\text{V}$$

eg

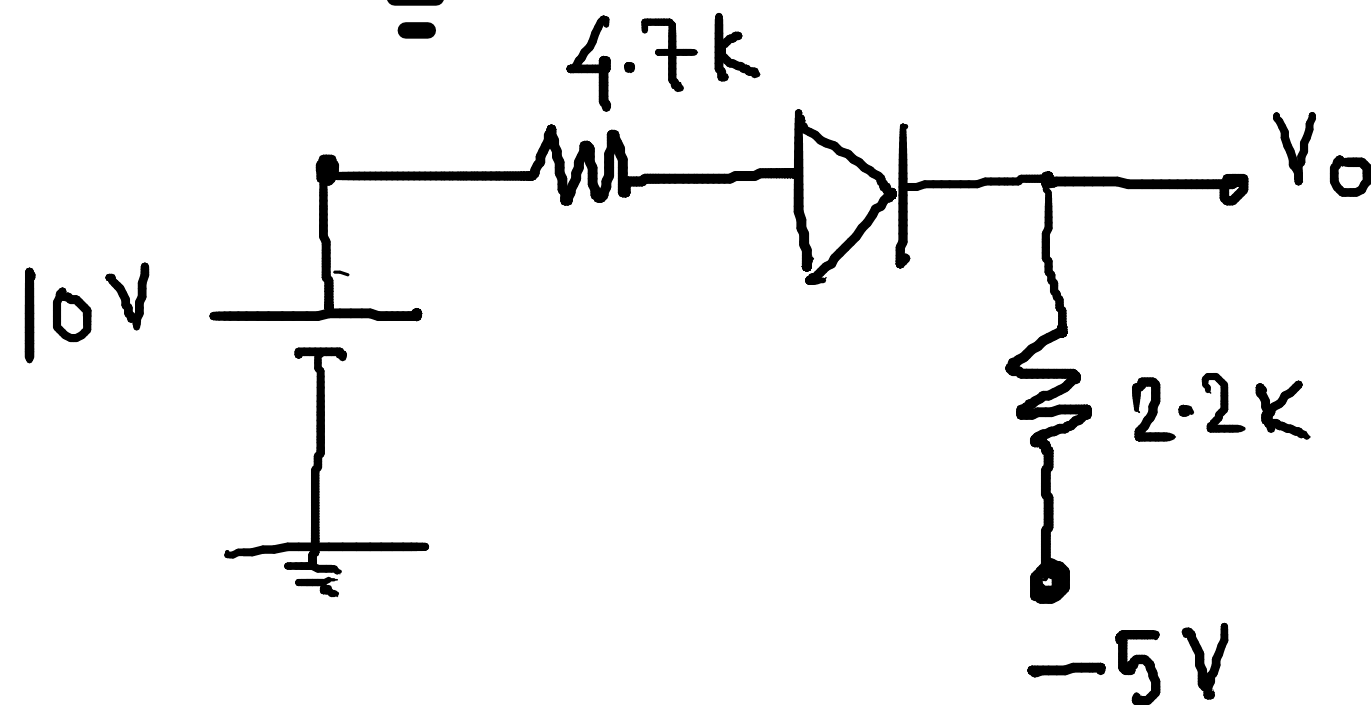


Calculate V_D , I_D , V_O

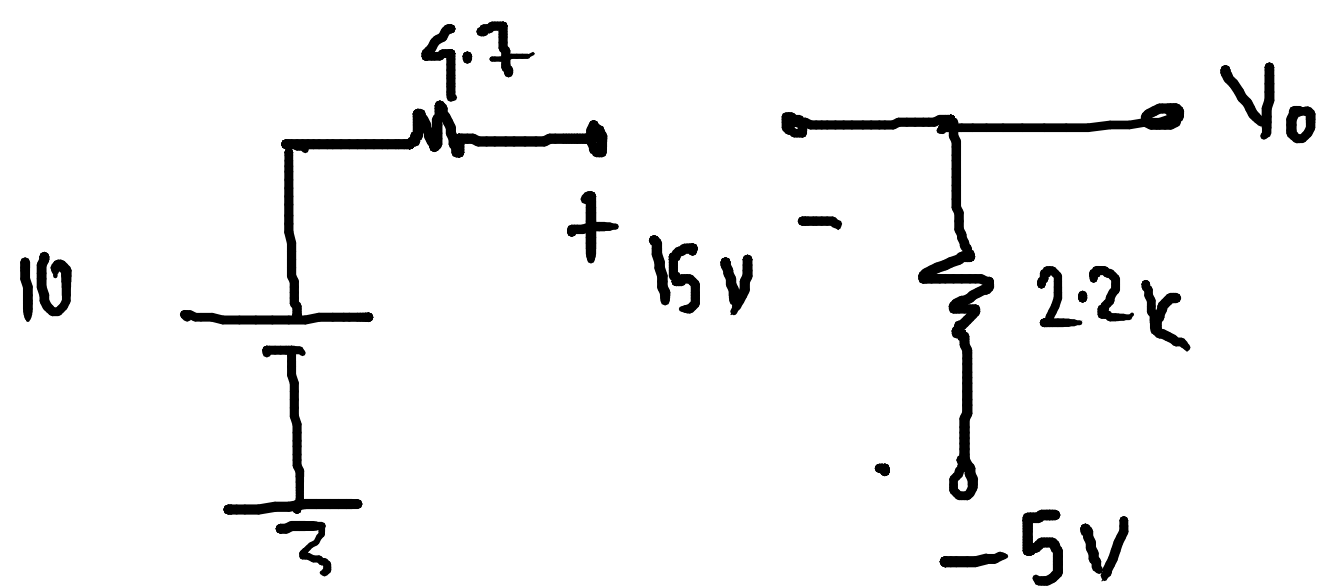

\therefore Diode is ON

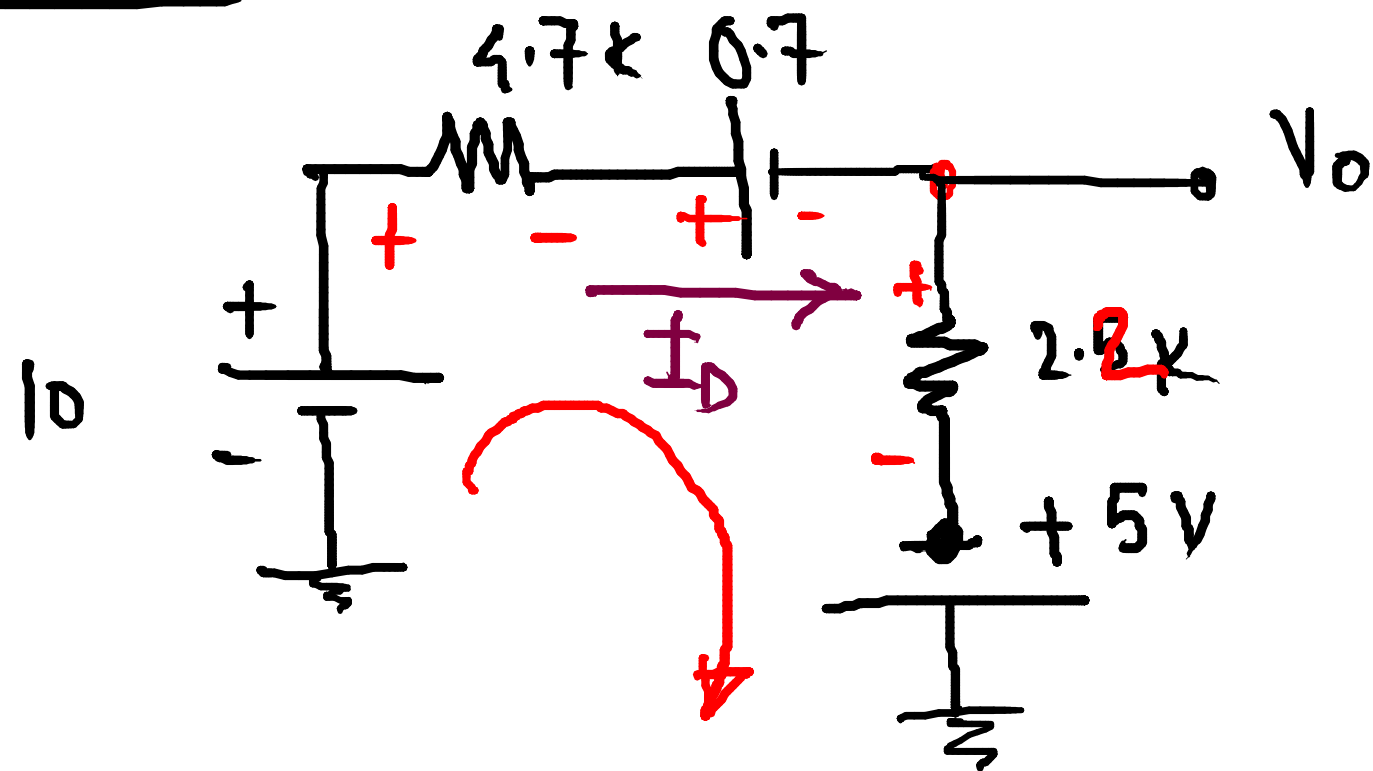Step(2): Replace the diode with its equivalent




$$10 - 4.7k(I_D) - 0.7 - 2.2k(I_D) + 5 = 0$$

$$I_D = 2.07 \text{ mA}$$


$$V_D = 0.7 \text{ V}$$

$$V_o = I_D(2.2k) - 5 \text{ V} = -0.45 \text{ V}$$


e.g :

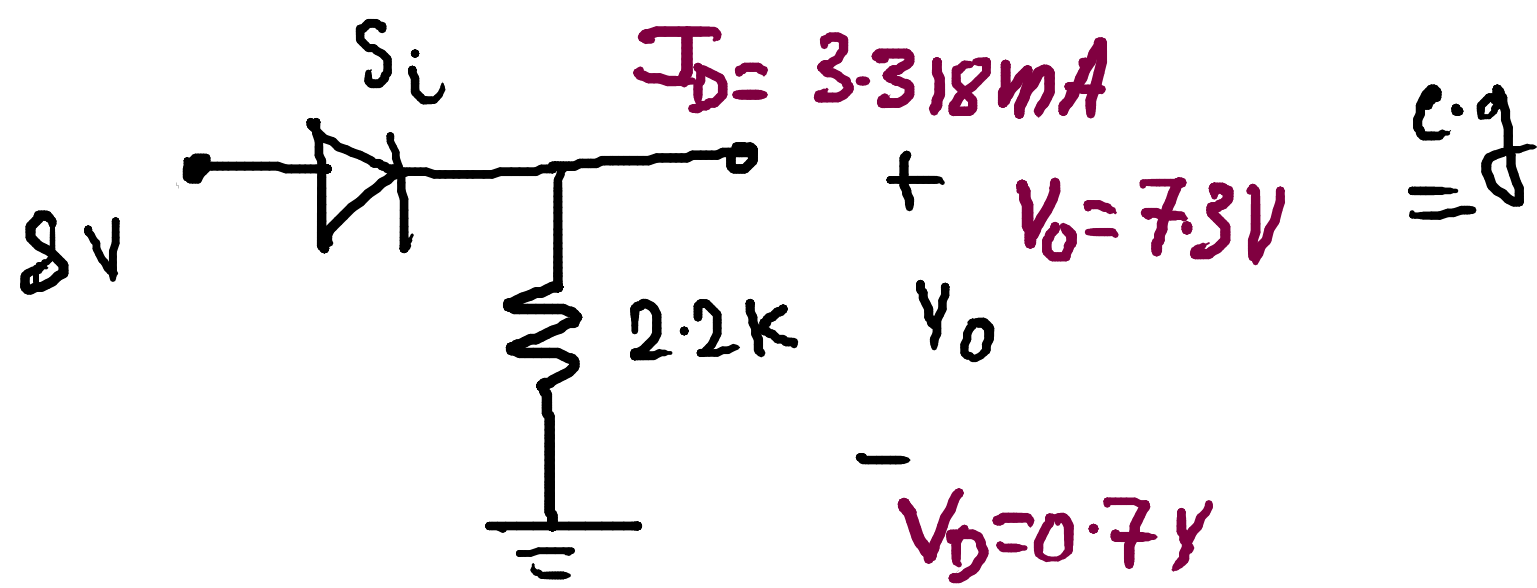

e.g

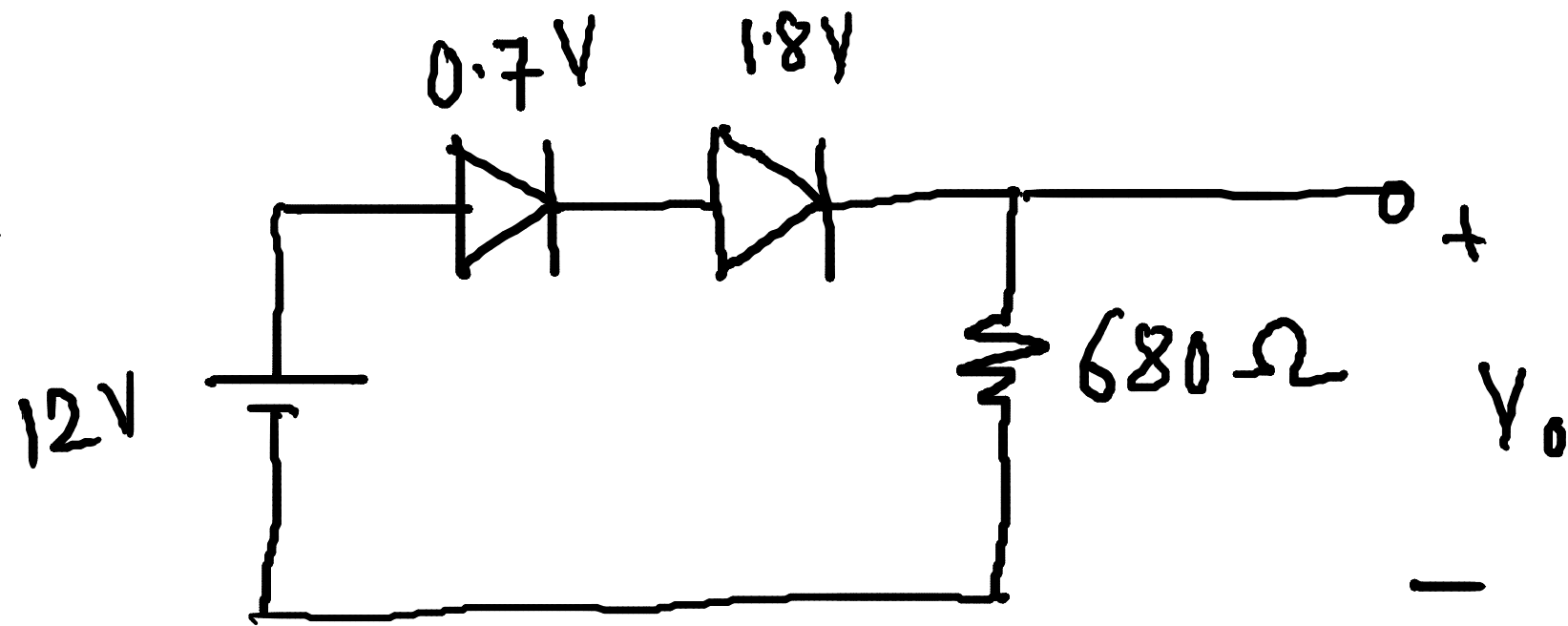


$$I_D = 13.97$$

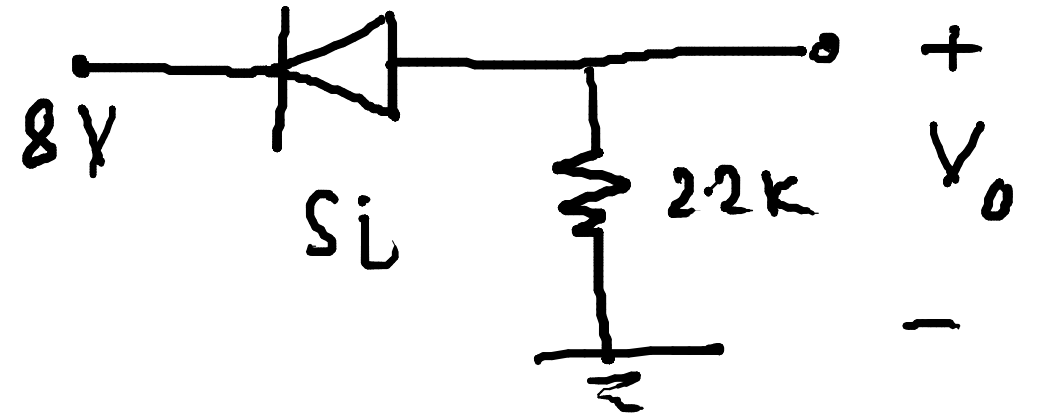


Calculate V_D, I_D, V_o

$I_D = 0$
 $V_o = 0$
 $V_D = -8V$

e.g

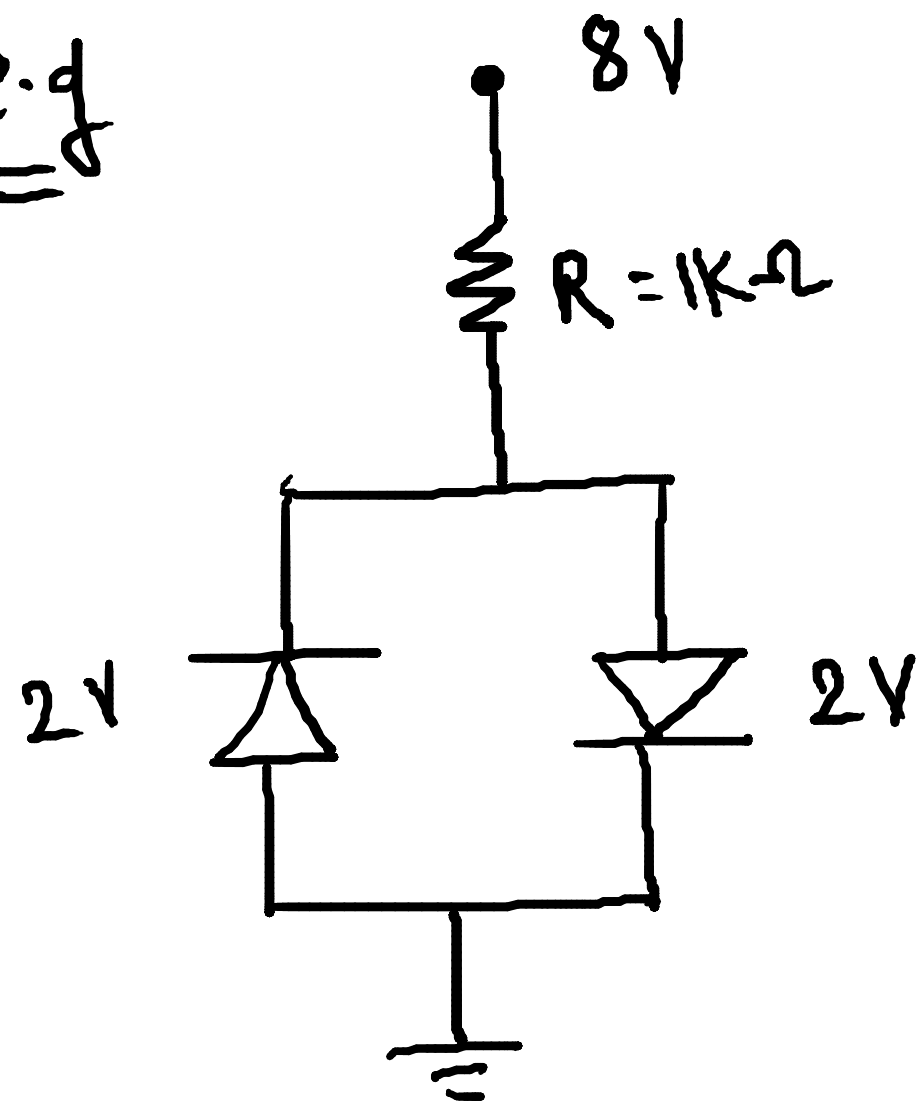

e.g

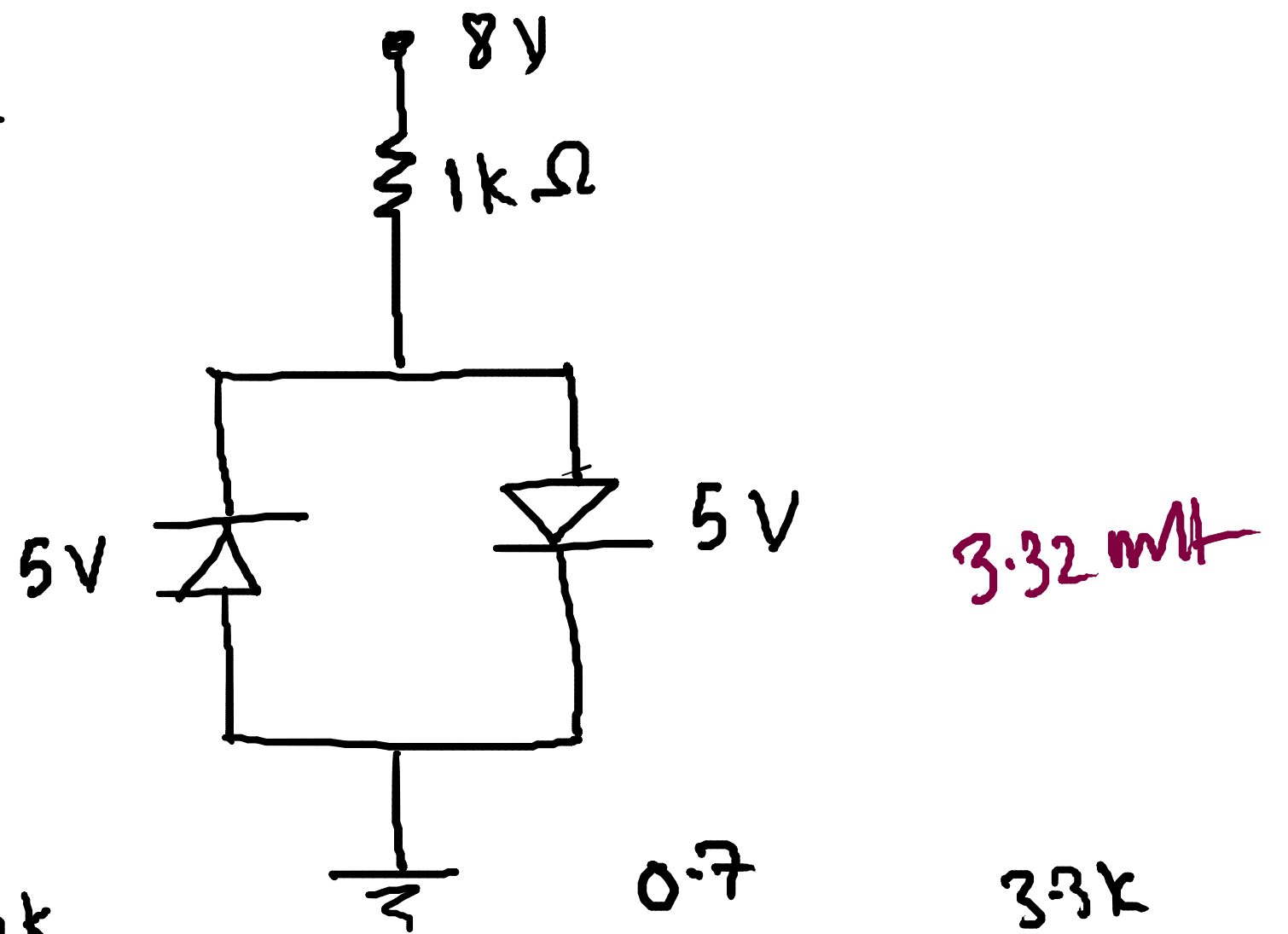

e.g

