

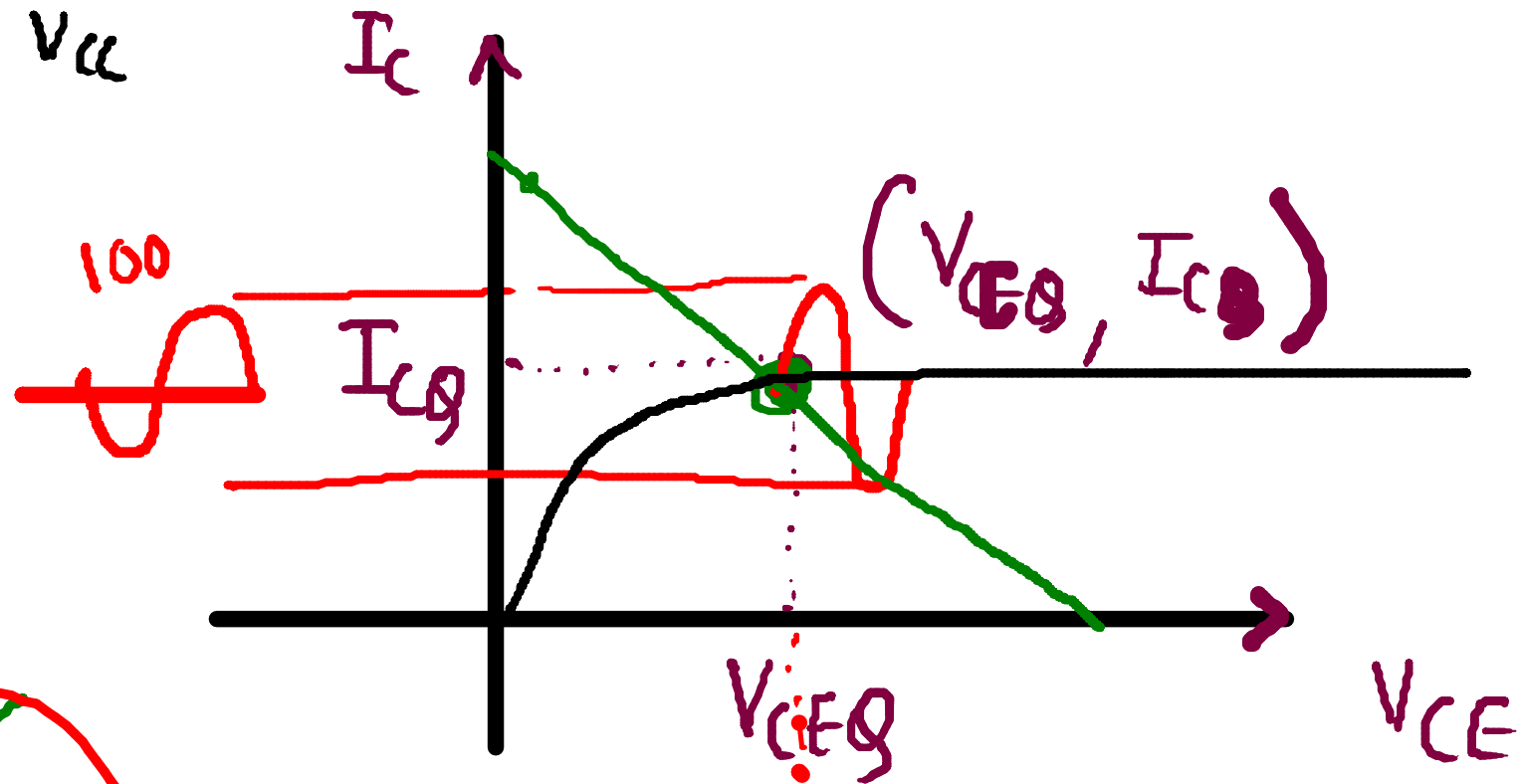



#

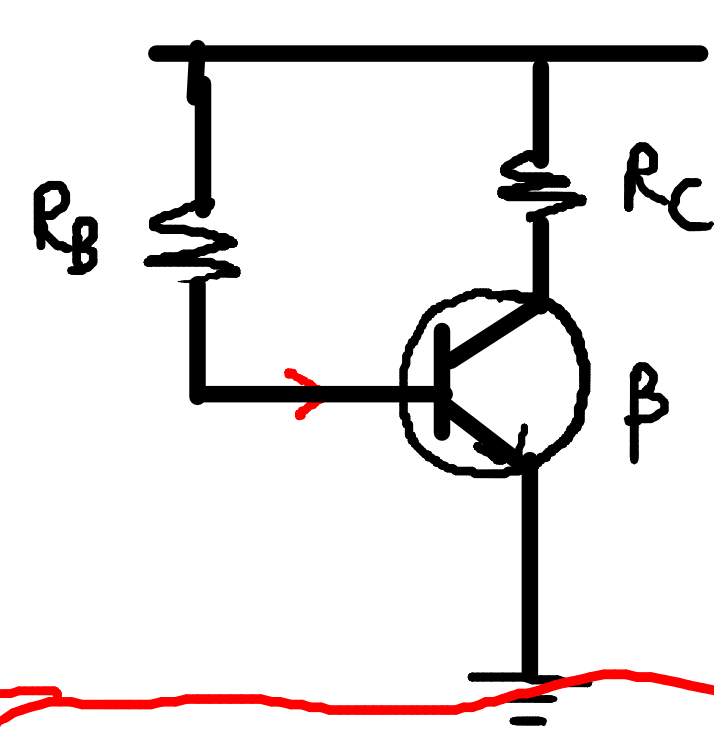

Aim: Fix biasing point
 (V_{CEQ}, I_{CQ})

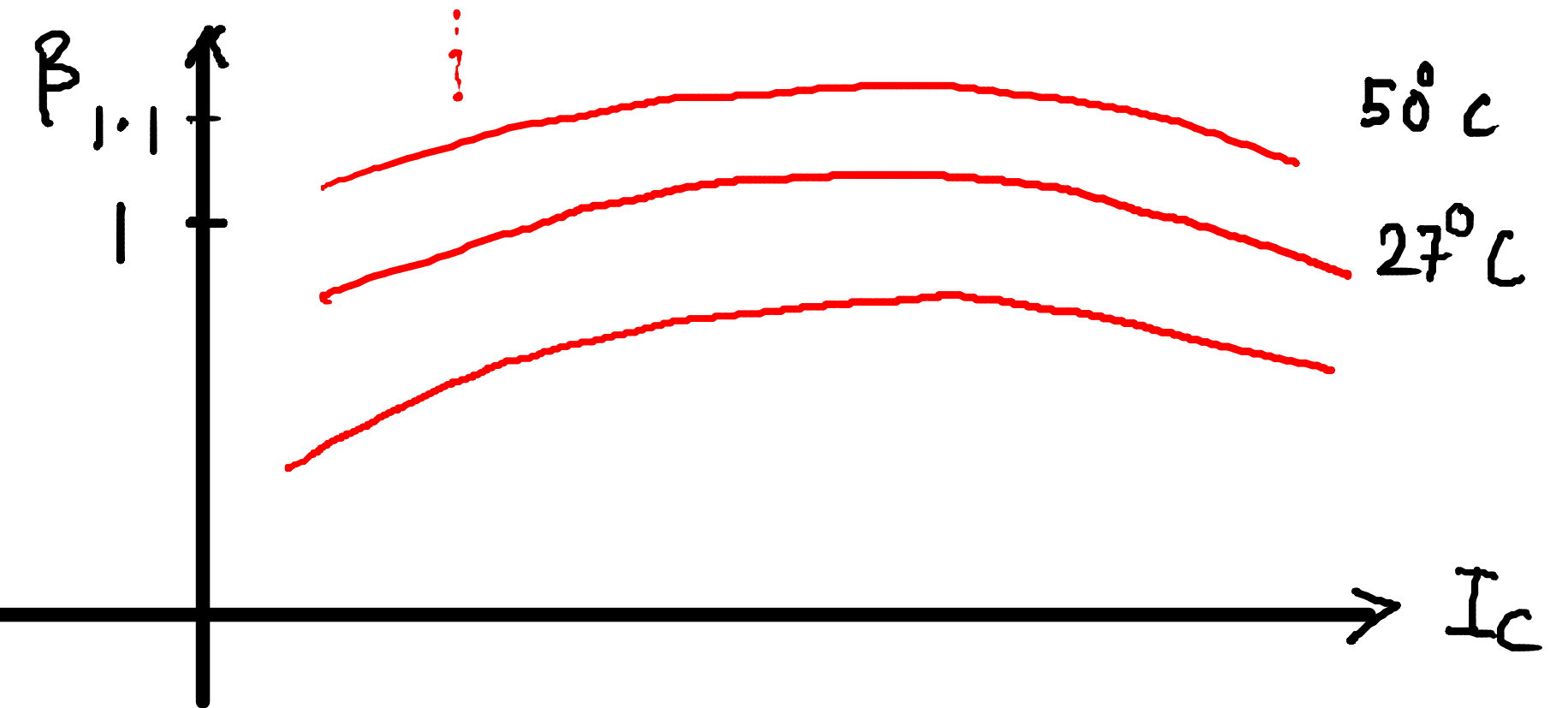Ultimate aim:
Make the transistor operation (output) as independent of β as possible.



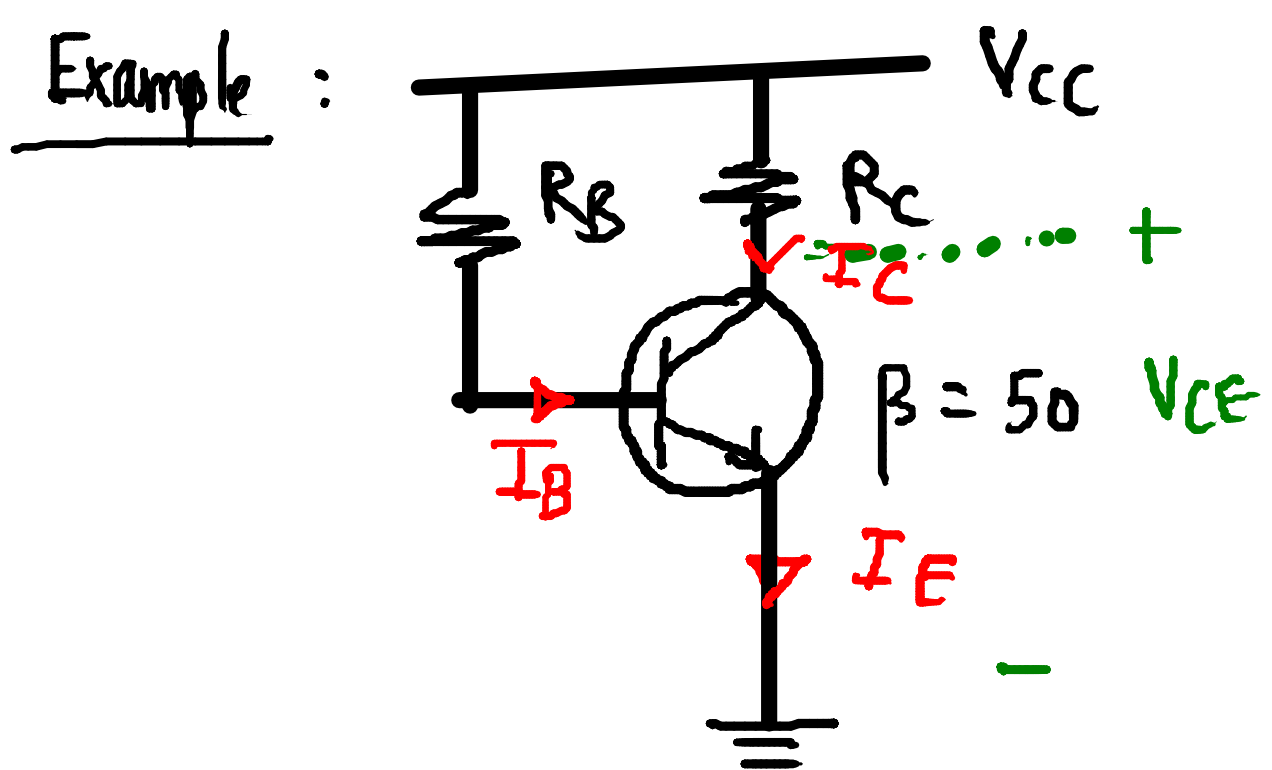

$$R_B = 240 \text{ k} ; R_C = 2.2 \text{ k}$$

$$V_{CC} = 12 \text{ V} ; \beta = 50 \rightarrow 100$$

Task (1) : Calculate I_B, I_C, V_{CE} for $\beta = 50$

$$I_B = 47.08 \mu$$

$$I_C = 2.354 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = 6.8 \text{ V}$$

Task (2) : Calculate I_B, I_C, V_{CE} for $\beta = 100$

$$I_B = 47.08 \mu$$

$$I_C = 4.708 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = 1.6 \text{ V}$$


$$\left| \frac{\text{Initial} - \text{Final}}{\text{Initial}} \times 100\% \right|$$

Step (1): Mark the currents

Step (2): KVL in T_E junction
find I_B, I_C

Step (3): KVL in T_C junction


#

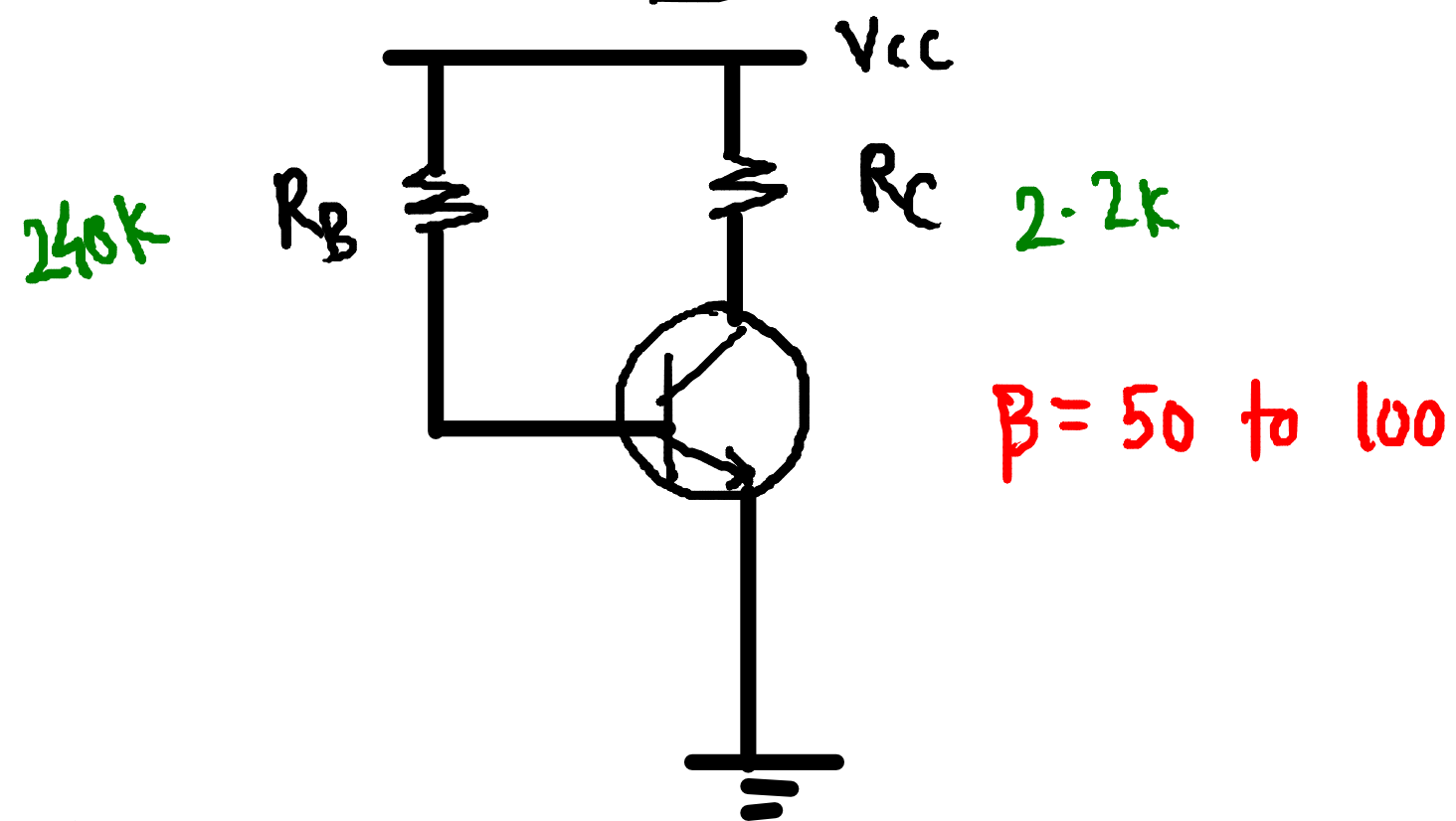Fixed Bias

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$V_{CE} = V_{CC} - (\beta I_B) R_C$$

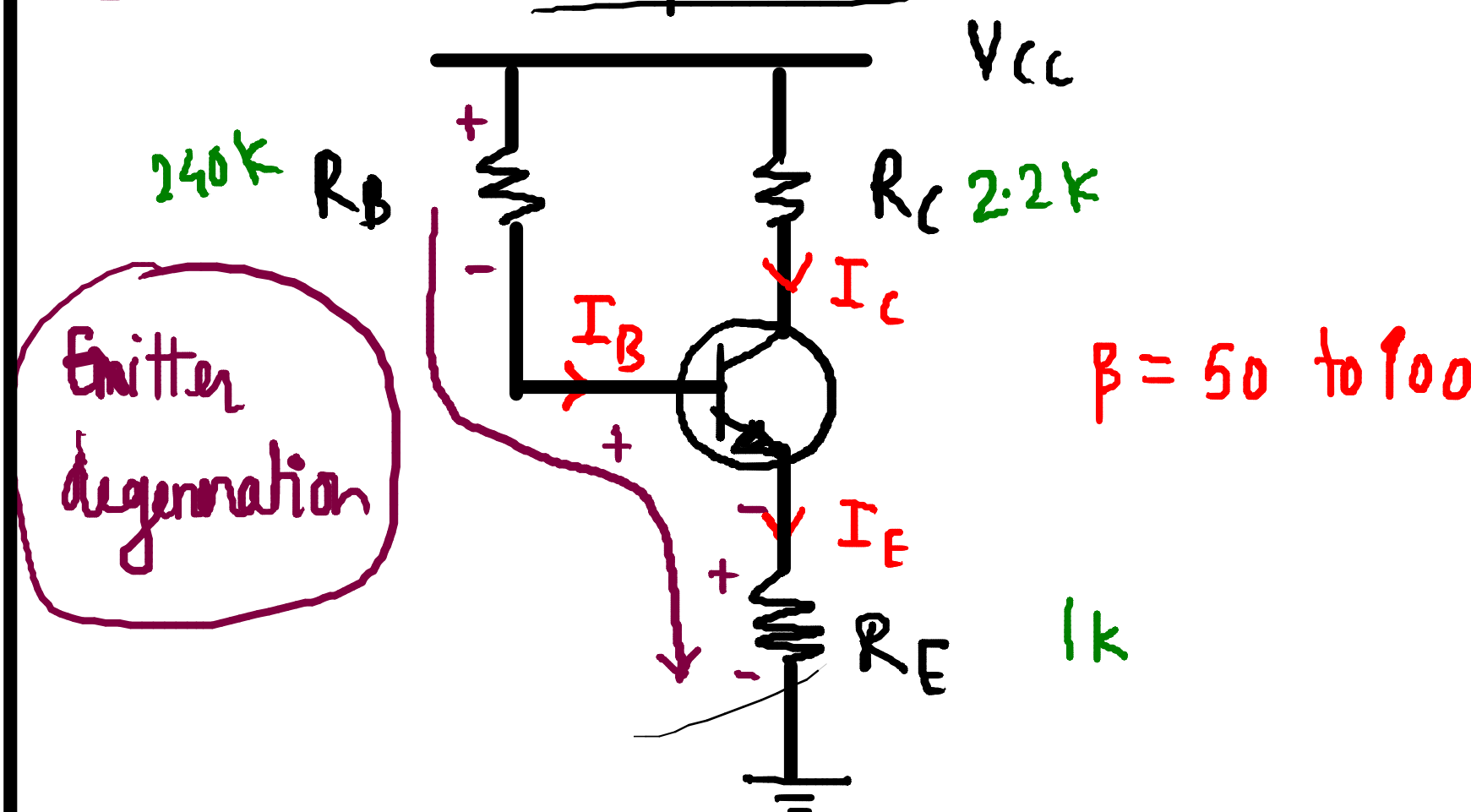CE with R_E Improved

$$V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} - (1 + \beta) I_B R_E = 0$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (1 + \beta) R_E}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - (\beta I_B) R_C - (1 + \beta) I_B R_E$$

$$\Delta I_B = 0 \%$$

$$\Delta I_C = 100 \% \quad \uparrow$$

$$\Delta V_{CE} = 76.5 \% \quad \downarrow$$

$$\Delta I_B = 14.6 \% \quad \downarrow$$

$$\Delta I_C = 70.6 \% \quad \uparrow$$

$$\Delta V_{CE} = 76.24 \% \quad \downarrow$$



Student Queries :

①

$I_c \uparrow$


$$V_{CE} = V_{CC} - \underbrace{I_c R_c}_{10}$$

②

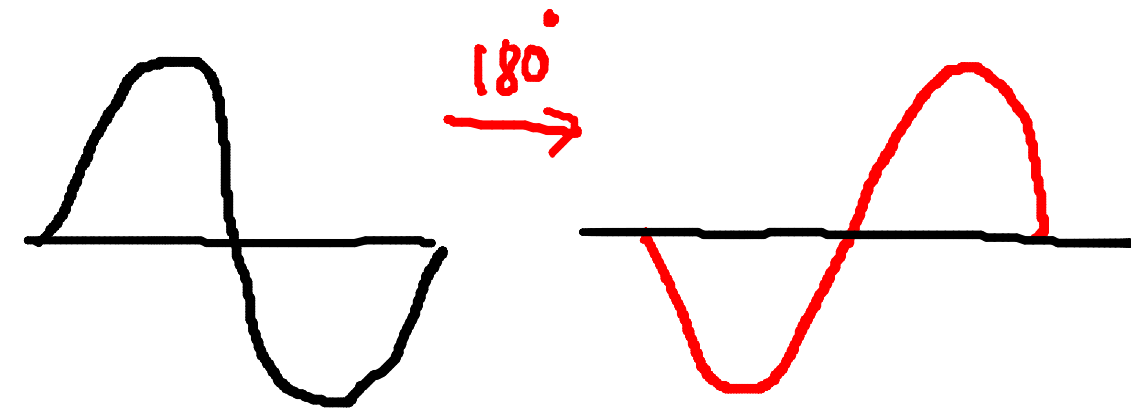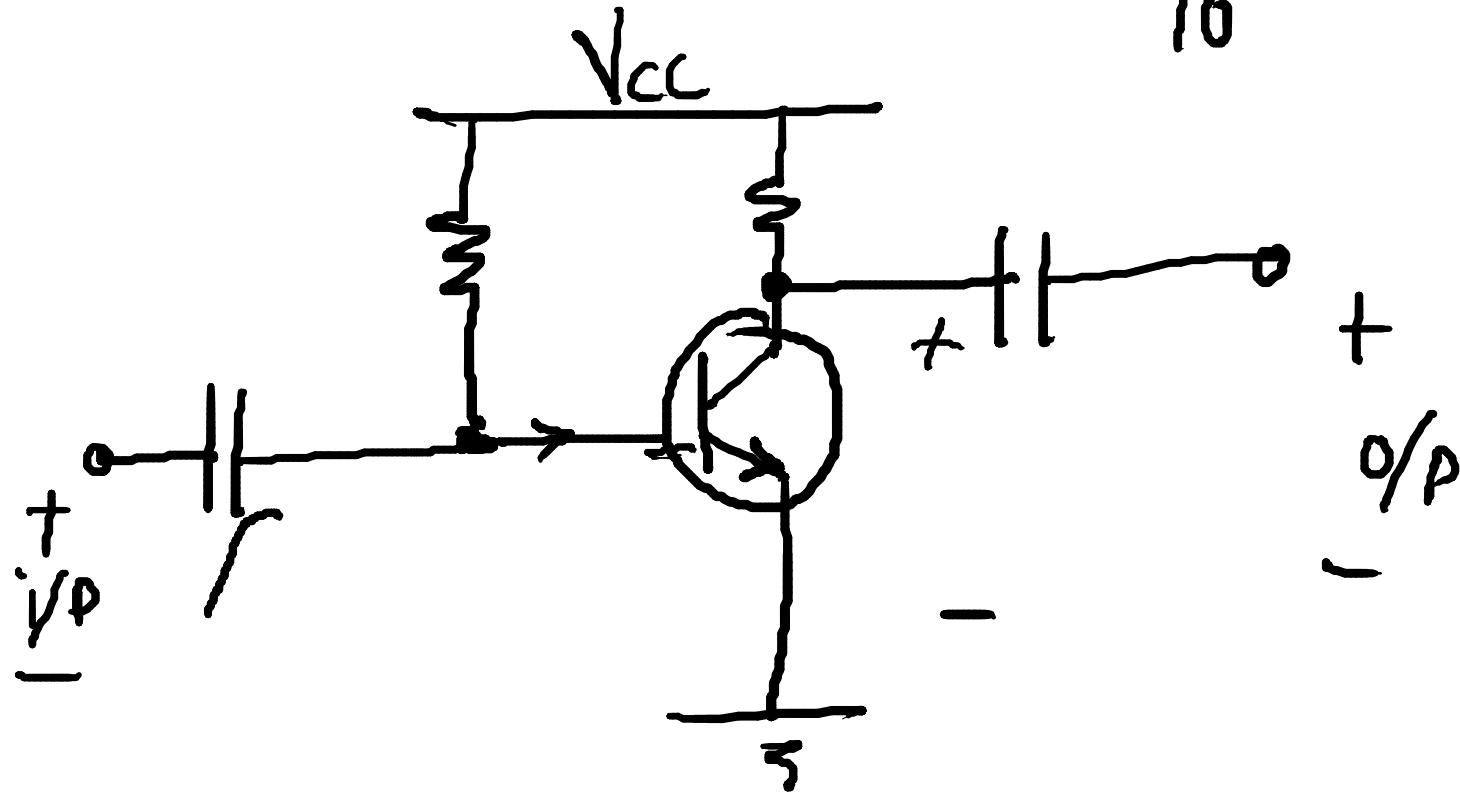

$I_B \uparrow$ $I_c \uparrow$
 $V_{CE} \downarrow$

#

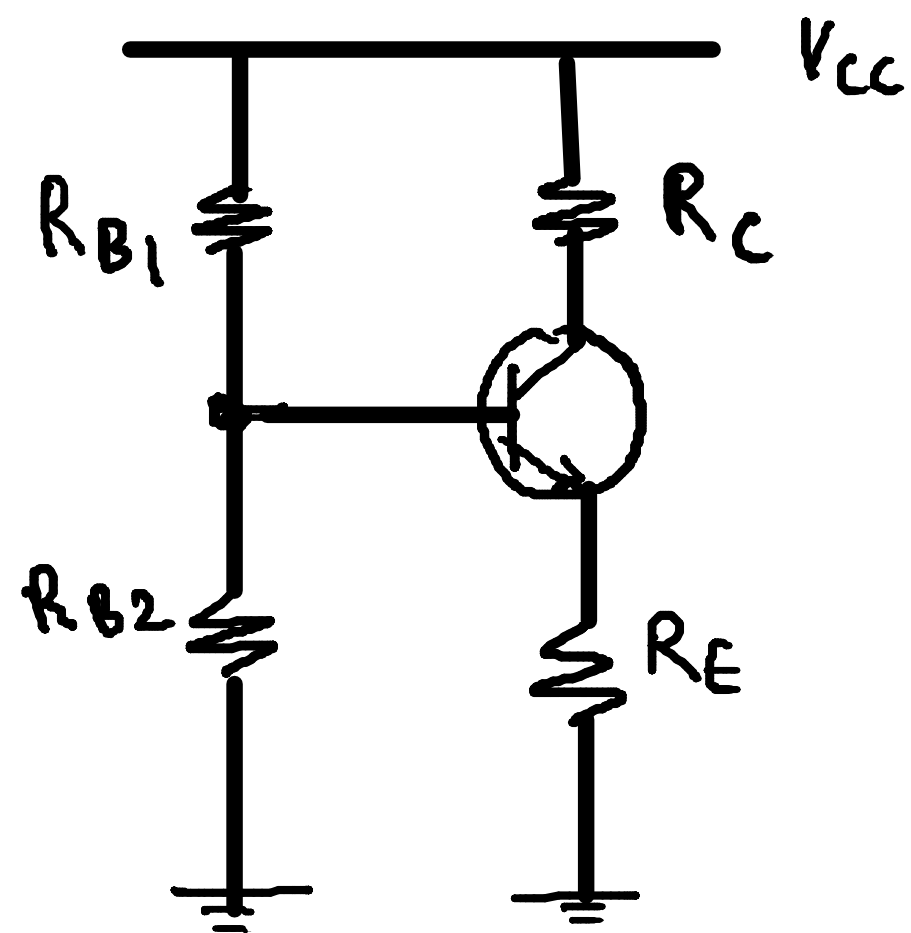

Voltage divider bias.

$$R_{B1} = 500 \text{ k}$$

$$R_C = 2 \text{ k}$$

$$R_{B2} = 40 \text{ k}$$

$$R_E = 2 \text{ k}$$

$$\beta : 50 \text{ to } 100$$

$$\Delta I_B$$

$$\Delta I_C$$

$$\Delta V_{CE}$$