
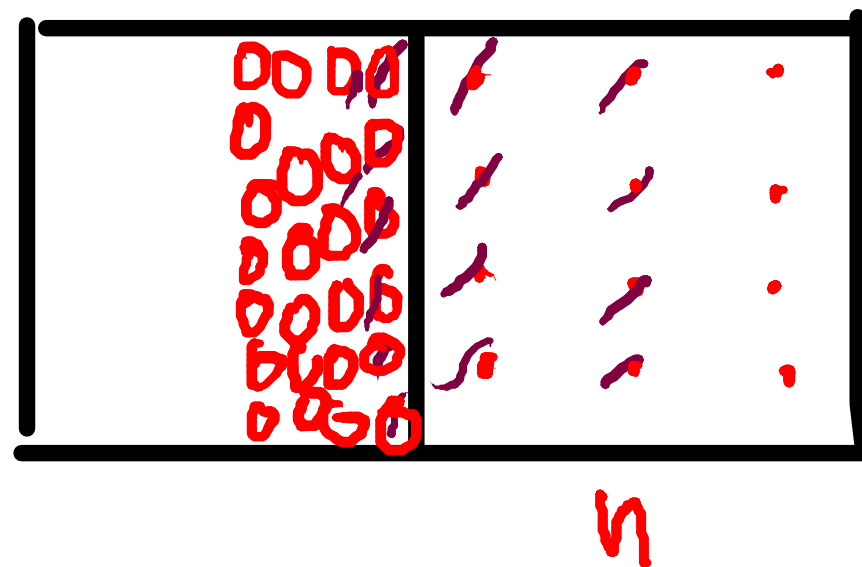


#

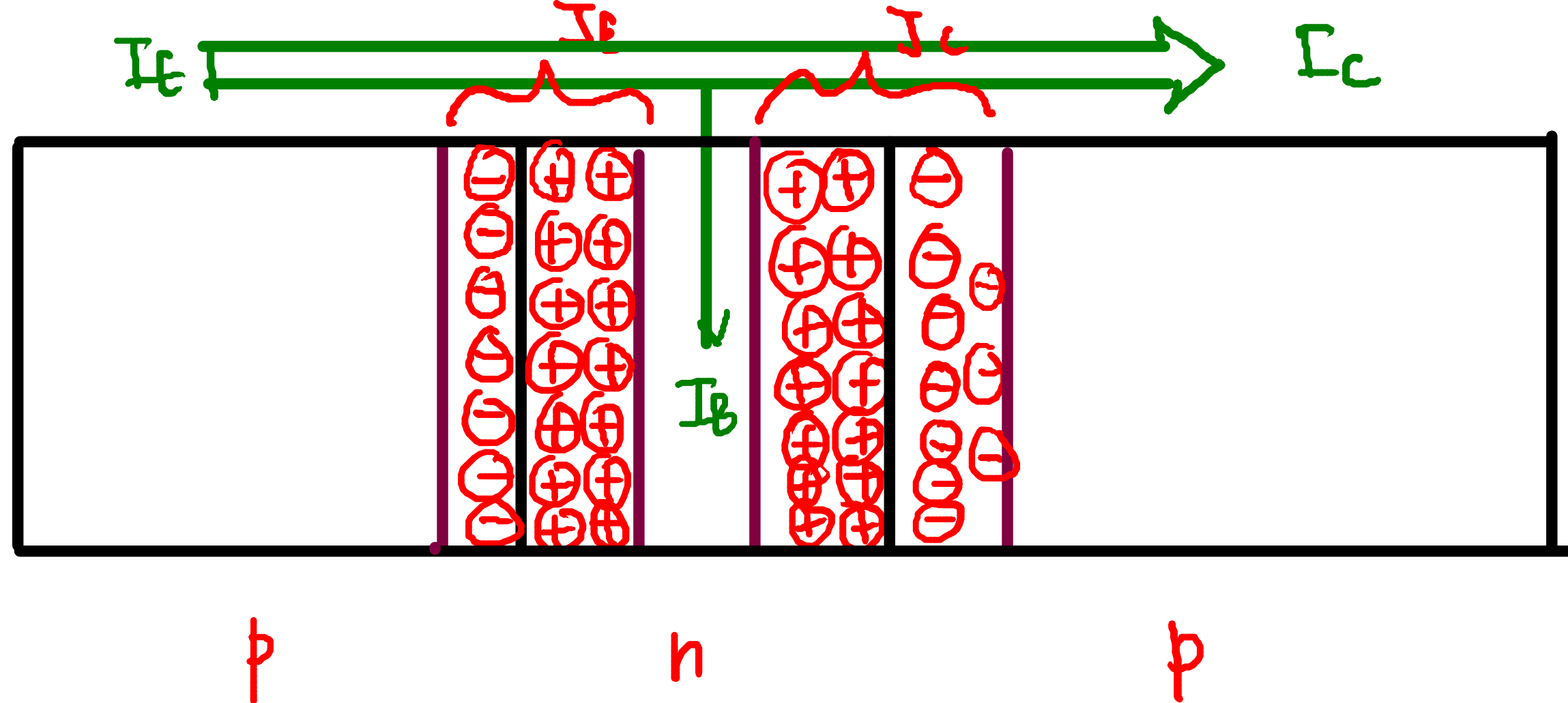

$$I_E = I_B + I_C$$

$$\frac{I_C}{I_B} = \beta$$





(d.c. current gain)

$$\frac{I_C}{I_E} = \alpha$$

$$\alpha = \frac{\beta}{1 + \beta}$$

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

$$\Rightarrow \boxed{I_E \approx I_C}$$

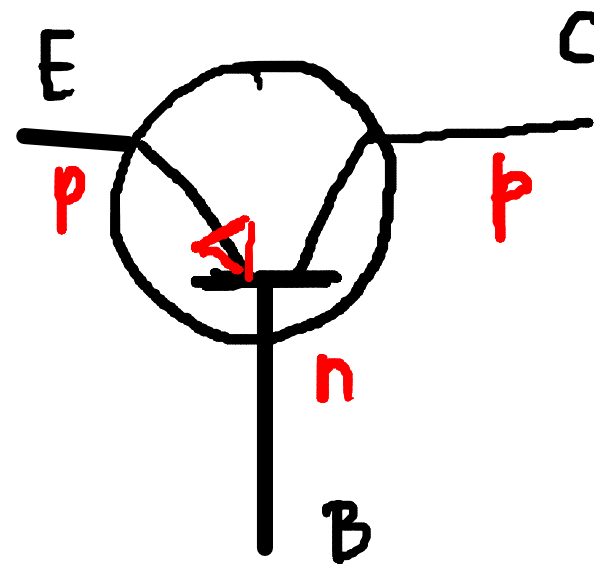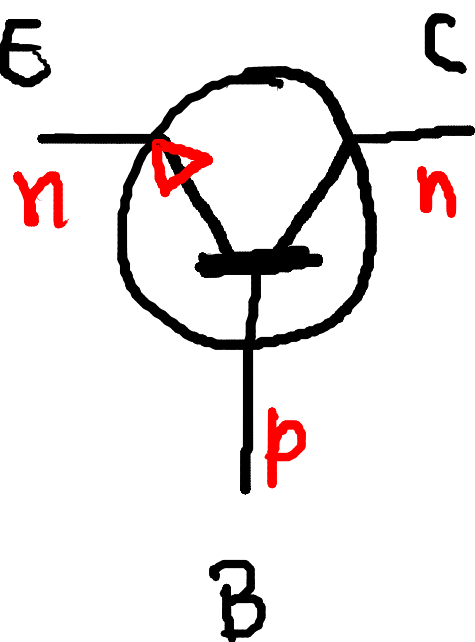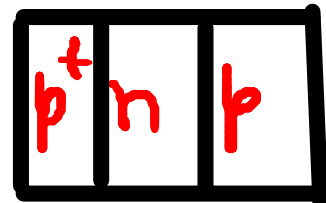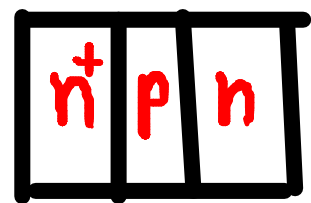

$$I_E = I_C + I_B$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$I_E = \beta I_B + I_B = (1 + \beta) I_B$$