

$$i_B = I_B + i_b \rightarrow$$
$$v_B = V_B + v_b$$

$$V_{CC} - I_C R_C$$

$$I_B = I_S \left[\exp \left(\frac{V_{BE}}{V_T} \right) - 1 \right]$$

$$V_T = 26 \text{ mV}$$

$$V_{BE} \gg 4V_T$$

$$I_B = I_S \left[\exp \left(\frac{V_{BE}}{V_T} \right) \right]$$

$$V_B = V_B + A_m \sin(\omega t)$$

$$e^x \approx 1 + x \text{ for } x \ll 1$$

$$\frac{V_B + A_m \sin(\omega t)}{V_T} \ll 1 \quad I_B = I_S \left[\exp \left(\frac{V_B + A_m \sin(\omega t)}{V_T} \right) \right]$$

$$Z \rightarrow \boxed{}$$


$$\frac{V_B + A_m \sin(\omega t)}{V_T} \ll 1$$

$$A_m \ll V_T$$

$$= I_S \left[1 + \frac{V_B + A_m \sin(\omega t)}{V_T} \right]$$

$$= I_S + \frac{V_B}{V_T} I_S + \frac{A_m}{V_T} \sin(\omega t) I_S$$
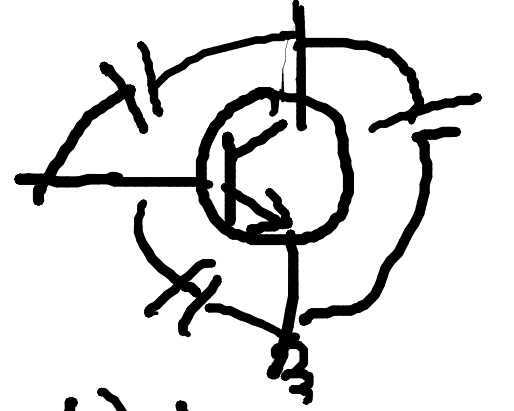
$$i_D = I_S \left[\exp \left(\frac{V_B + A_B \sin(\omega t)}{V_T} \right) \right]$$



$$i_D = I_S \exp \left(\frac{V_B}{V_T} \right) \exp \left(\frac{A_B \sin(\omega t)}{V_T} \right)$$

$$i_D = I_S \exp \left(\frac{V_B}{V_T} \right) \left[1 + \frac{A_B \sin(\omega t)}{V_T} \right]$$

$$i_D = \underbrace{I_D}_{I_D} + \underbrace{\left(\frac{I_D A_B}{V_T} \sin(\omega t) \right)}$$

$$\frac{\partial i_D}{\partial V_{BE}}$$

Transconductance

$$i_D = I_S \left[\exp \left(\frac{V_B}{V_T} \right) \right]$$

$$g_m = \frac{\partial i_D}{\partial V_{BE}} = \frac{I_S}{V_T} \exp \left(\frac{V_B}{V_T} \right) = \frac{i_D}{V_T}$$

$$i_D = I_D + g_m A_m \sin(\omega t)$$

