

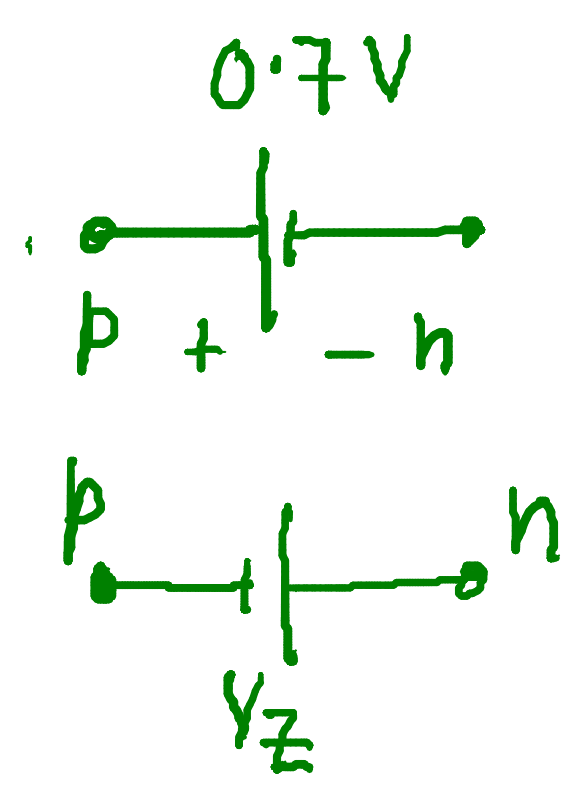
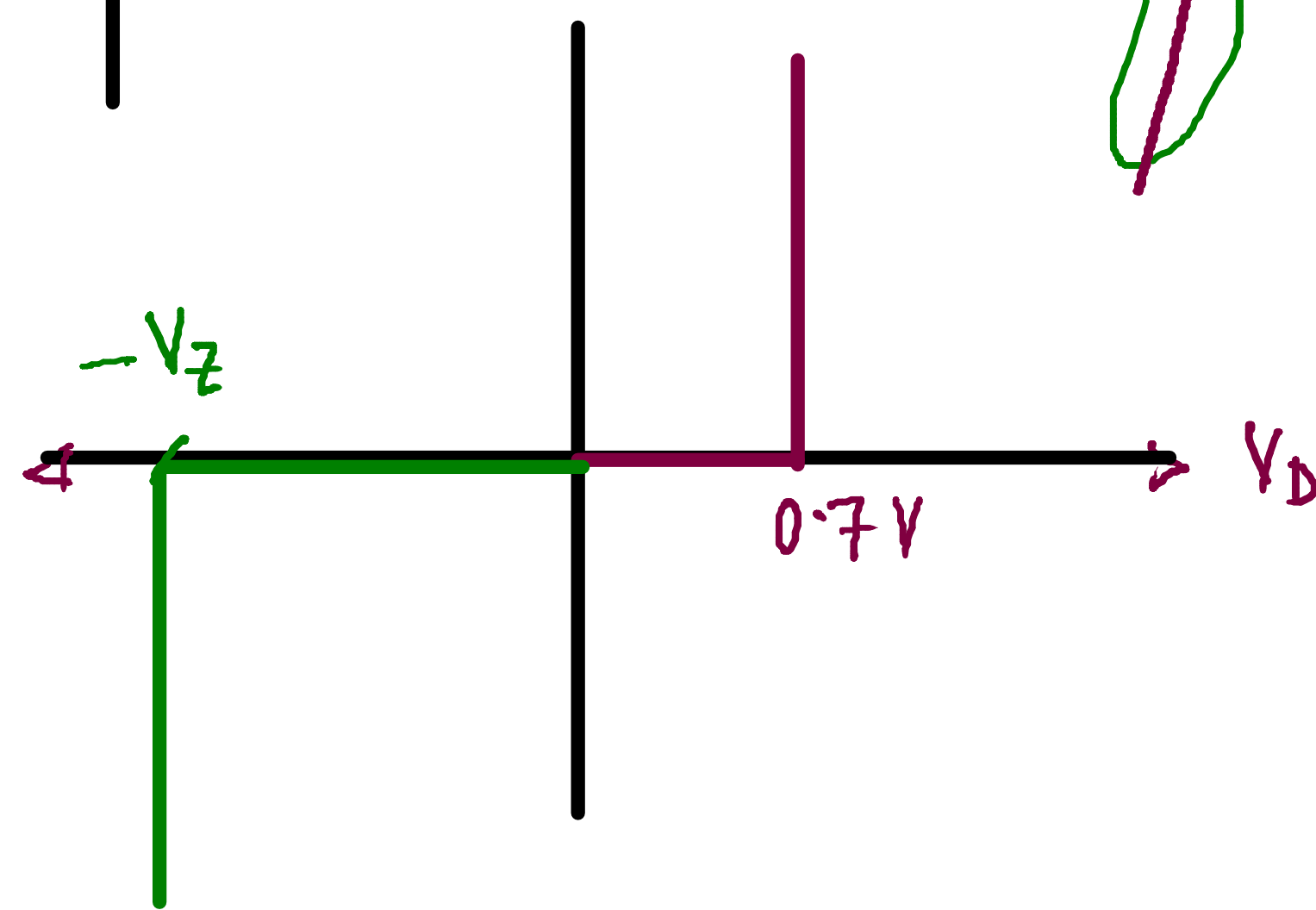
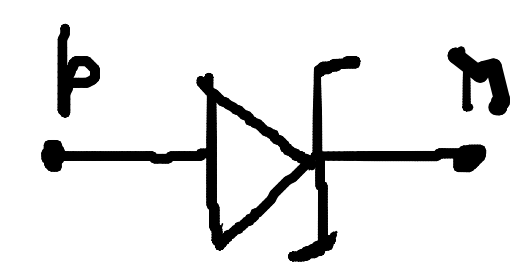
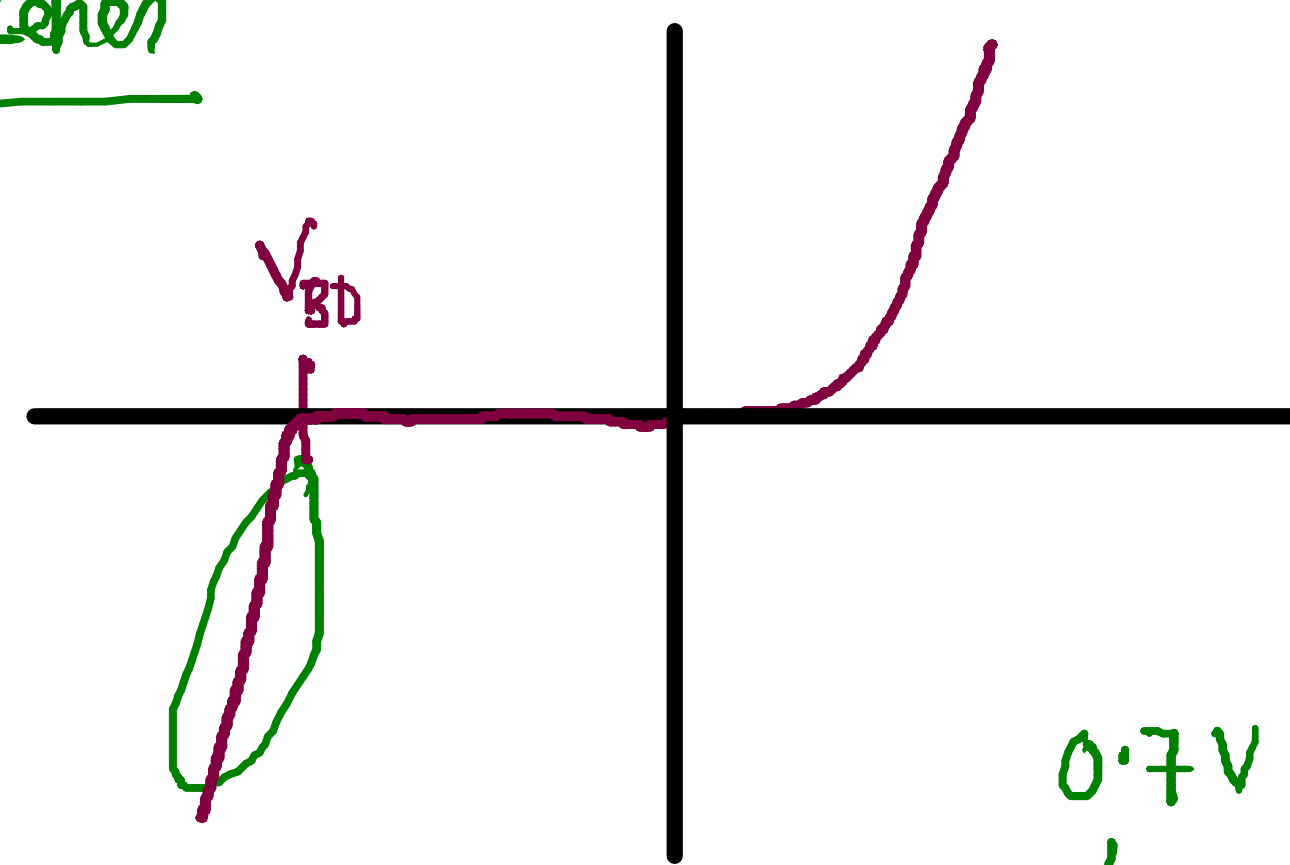


23 Aug 2017

# CM Zener

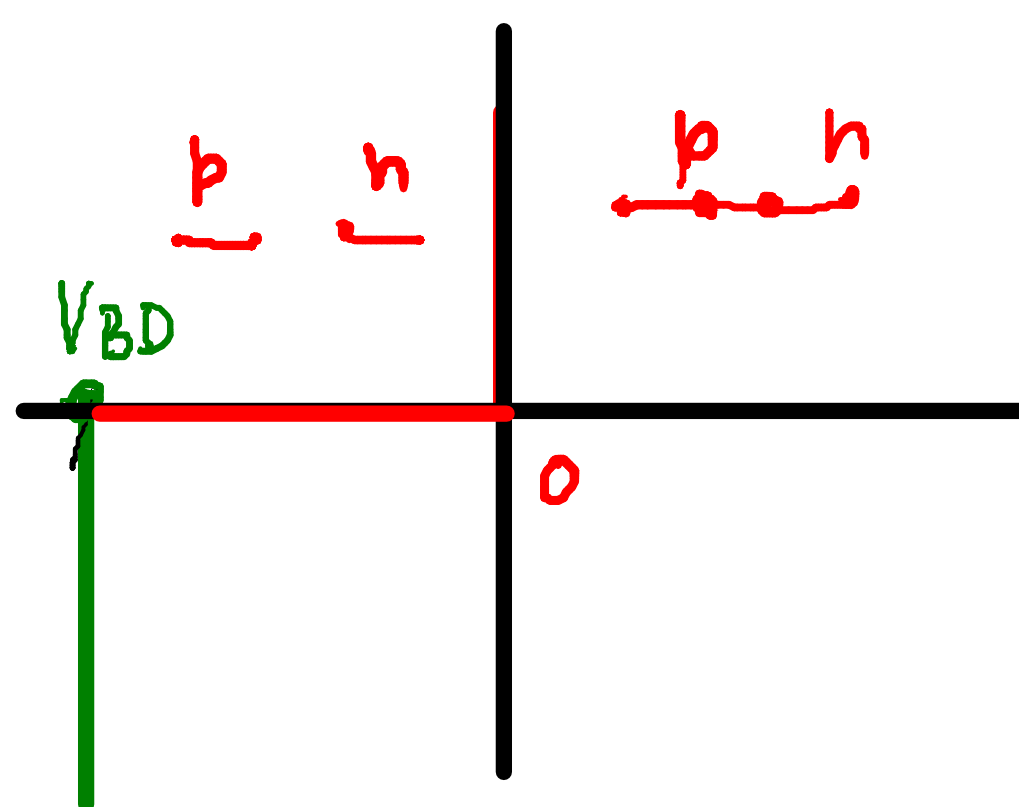

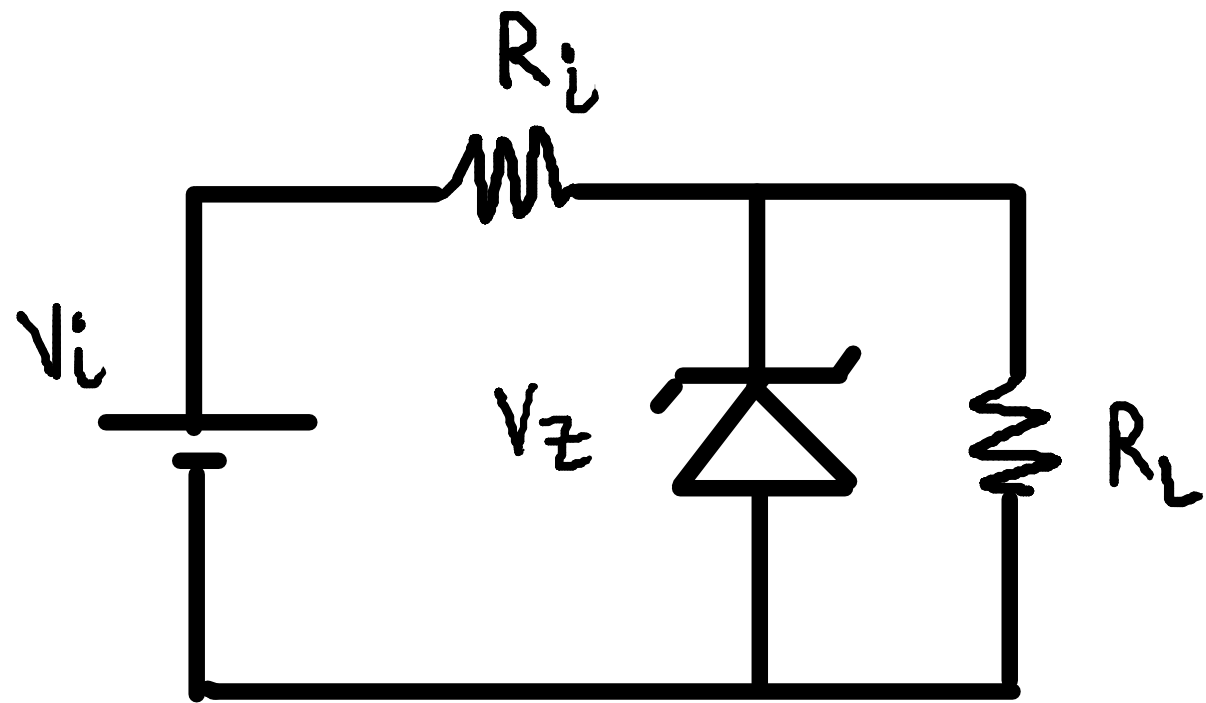

eg  $V_Z = 10\text{ V}$  ;  $R_L = 1.2\text{ k}$   
 $V_i = 16\text{ V}$  ;  $R_i = 1\text{ k}$

Step ① : Determine the status of the Zener diode by removing it.

